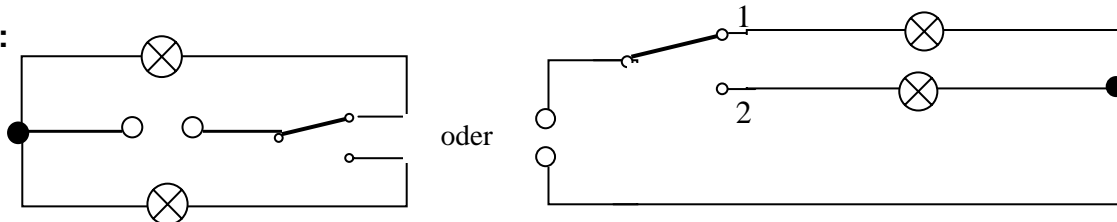


**Versuch:** Die Entweder-Oder-Schaltung (Wartezimmer)

**Aufbau:**



**Beobachtung:**

Je nach Schalterstellung leuchtet **entweder** die eine Lampe **oder** die andere Lampe.

**Erklärung:**

Mit Hilfe dieser Schaltung leuchtet **entweder** die eine **oder** die andere Lampe. Sie wird in Wartezimmer oder auch in Ampeln verwendet (Entweder es leuchtet Grün oder Rot!)

*Im Experiment kann der Schaltungsaufbau übrigens folgendermaßen aussehen:*

